

## ELE1717 - sistemas digitais - Problema 02 - Projeto

### Grupo 01

Líder	Matricula	Nome
	20200150168	ALLYSSON DE ANDRADE SILVA
	20170138246	ALYSSON FERREIRA DA SILVA
	20190154022	ARTHUR FELIPE RODRIGUES COSTA
•	20210072430	STHEFANIA FERNANDES SILVA

### Grupo 01

Líder	Matricula	Nome
•	20200150177	ANA BEATRIZ MARINHO NEVES
	20200001005	ELIAS GURGEL DE OLIVEIRA
	20170117907	ISAAC DE LYRA JUNIOR
	20160159144	WESLEY BRITO DA SILVA

### Grupo 01

Líder	Matricula	Nome
•	20180010074	GABRIEL CAVALHEIRO FRANCISCO
	20210072299	LUCAS BATISTA DA FONSECA
	20210072270	JOAO MATHEUS BERNARDO RESENDE
	20180151241	MARCELO FERREIRA MOTA JÚNIOR
	20200150220	MARCOS FELIPE FERNANDES TEIXEIRA

### Grupo 01

Líder	Matricula	Nome
	20210072172	ALBERTHO SIZINEY COSTA
	20200000993	ANNY BEATRIZ PINHEIRO FERNANDES
	20200150195	LUCAS AUGUSTO MACIEL DA SILVA
•	20180152122	RODRIGO DE LIMA SANTANA

**Disciplina:** ELE1717 - Sistemas Digitais  
**Aluno:**

**Período:** 2020.2  
**Problema:** 02

1- Projete um circuito integrado para um sistema digital que implemente uma unidade central de processamento (CPU) de uso geral com 16 instruções. A CPU deverá possuir um projeto RTL cuja a estrutura básica está de acordo com a Figura 1 e com a descrição do seu conjunto de instruções apresentada na Tabela 1.

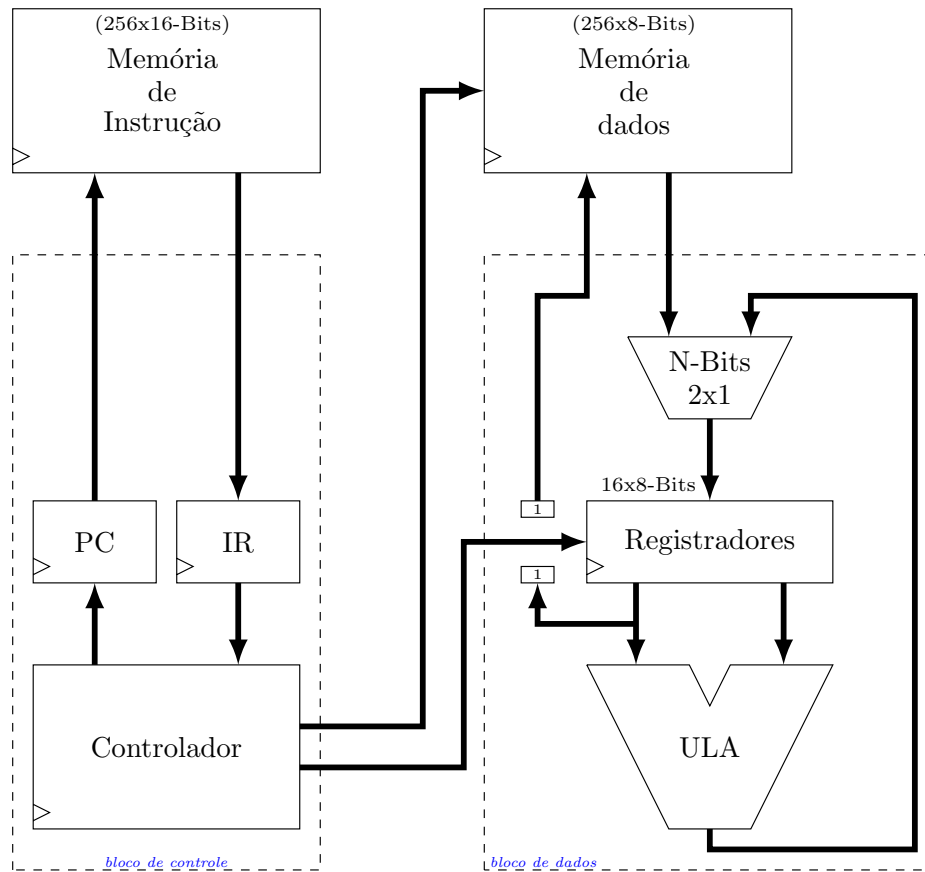


Figura 1: Estrutura básica do projeto RTL de uma CPU de uso geral

Oper.	Classe	Opcode	4bits	4bits	4bits	Descrição	Carry	ULA
HLT	Controle	0000	-	-	-	$PC_{k+1} = PC_k$		
LDR	Dados	0001	A	addr[7..4]	addr[3..0]	$Reg[A] \leftarrow Mem_D[addr]$		
STR	Dados	0010	A	addr[7..4]	addr[3..0]	$Mem_D[addr] \leftarrow Reg[A]$		
MOV	Dados	0011	-	B	C	$Reg[B] \leftarrow Reg[C]$		
ADD	ULA	0100	A	B	C	$Reg[A] \leftarrow Reg[B] + Reg[C]$	•	•
SUB	ULA	0101	A	B	C	$Reg[A] \leftarrow Reg[B] - Reg[C]$	•	•
AND	ULA	0110	A	B	C	$Reg[A] \leftarrow Reg[B] \text{ AND } Reg[C]$	•	•
OR	ULA	0111	A	B	C	$Reg[A] \leftarrow Reg[B] \text{ OR } Reg[C]$	•	•
NOT	ULA	1000	A	-	C	$Reg[A] \leftarrow \text{NOT } Reg[C]$	•	•
XOR	ULA	1001	A	B	C	$Reg[A] \leftarrow Reg[B] \text{ XOR } Reg[C]$	•	•
CMP	ULA	1010	A	B	C	$Reg[A] \leftarrow \text{CMP}(Reg[B], Reg[C])$	•	•
JMP	Salto	1011	-	value[7..4]	value[3..0]	$PC_{k+1} = \text{value}$		
JNC	Salto	1100	-	value[7..4]	value[3..0]	$PC_{k+1} = \text{value}$ , if carry=0		
JC	Salto	1101	-	value[7..4]	value[3..0]	$PC_{k+1} = \text{value}$ , if carry=1		
JNZ	Salto	1110	-	value[7..4]	value[3..0]	$PC_{k+1} = \text{value}$ , if ULA $\neq$ 0		
JZ	Salto	1111	-	value[7..4]	value[3..0]	$PC_{k+1} = \text{value}$ , if ULA=0		

Tabela 1: Conjunto de instruções da CPU de uso geral.

### **Funcionamento do sistema:**

O circuito integrado deverá ser capaz, de forma autônoma, executar um conjunto de rotinas pré-definidas na memória de instrução. Cada elemento da memória de instrução pode receber um dado de 16 bits referente a uma das 16 instruções (ver Tabela 1) disponíveis. As rotinas pré-definidas pelo usuário que serão carregadas na memória de instrução pode movimentar ou manipular dados de 8 bits. A manipulação sempre corre sobre dados salvos em um banco de registradores, já a movimentação ocorre sobre dados salvos no banco de registradores ou na memória de dados. Os dados iniciais utilizados pelas rotinas pré-definidas podem ser salvos pelo usuário na memória de dados. O registrador PC aponta para o endereço da memória de instrução que deverá ser lido, enquanto o registrador IR recebe o conteúdo do dado, proveniente da memória de instrução, que se encontra no endereço apontado pelo registrador PC. O bloco controlador é quem controla o endereçamento da memória de dados e do banco de registradores. O multiplexador (MUX) e a unidade lógica aritmética (ULA) são blocos puramente combinacionais. Por fim, o banco de registradores tem sua entrada conectada ao MUX e suas saídas conectadas a ULA e a memória de dados.

Para comprovar o correto funcionamento do circuito integrado deve-se elaborar dois códigos fontes para serem executados (individualmente):

- 1 - Desenvolva um código fonte para implementar um conversor que transforme um número binário de 8 bits em um número decimal (padrão ASCII para cada dígito).
- 2 - Desenvolva um código fonte para multiplicar dois números inteiros de 8 bits (resultado 16 bits).

### **É importante no projeto:**

- Na semana de projeto é importante estudar projeto RTL, máquinas de estado (MDE) de alto nível, memórias, arquitetura de computadores e Assembly;
- O projeto será realizado através da especificação de uma MDE de alto nível, do projeto RTL estruturado (blocos de controle e de dados);
- Na semana de projeto não é necessário elaborar qualquer código fonte;
- O relatório do projeto deverá conter todas as especificações realizadas de tal forma que permita o leitor implementar o projeto;

### **É importante na implementação:**

- Na semana de implementação é importante estudar MDE e memórias em VHDL, além disso, implementação de laços em Assembly;
- A implementação consiste no desenvolvimento de todos os códigos fonte necessários;
- O relatório da implementação deverá conter os diagramas do projeto corrigidos, se necessário for, e as indicações de correções realizadas no projeto;
- Para comprovar o funcionamento podem ser elaboradas simulações, as quais devem estar detalhadas no relatório e em vídeo;

### **Referências:**

1. Livros de VHDL e sistemas digitais;
2. Livros de arquitetura de computadores;